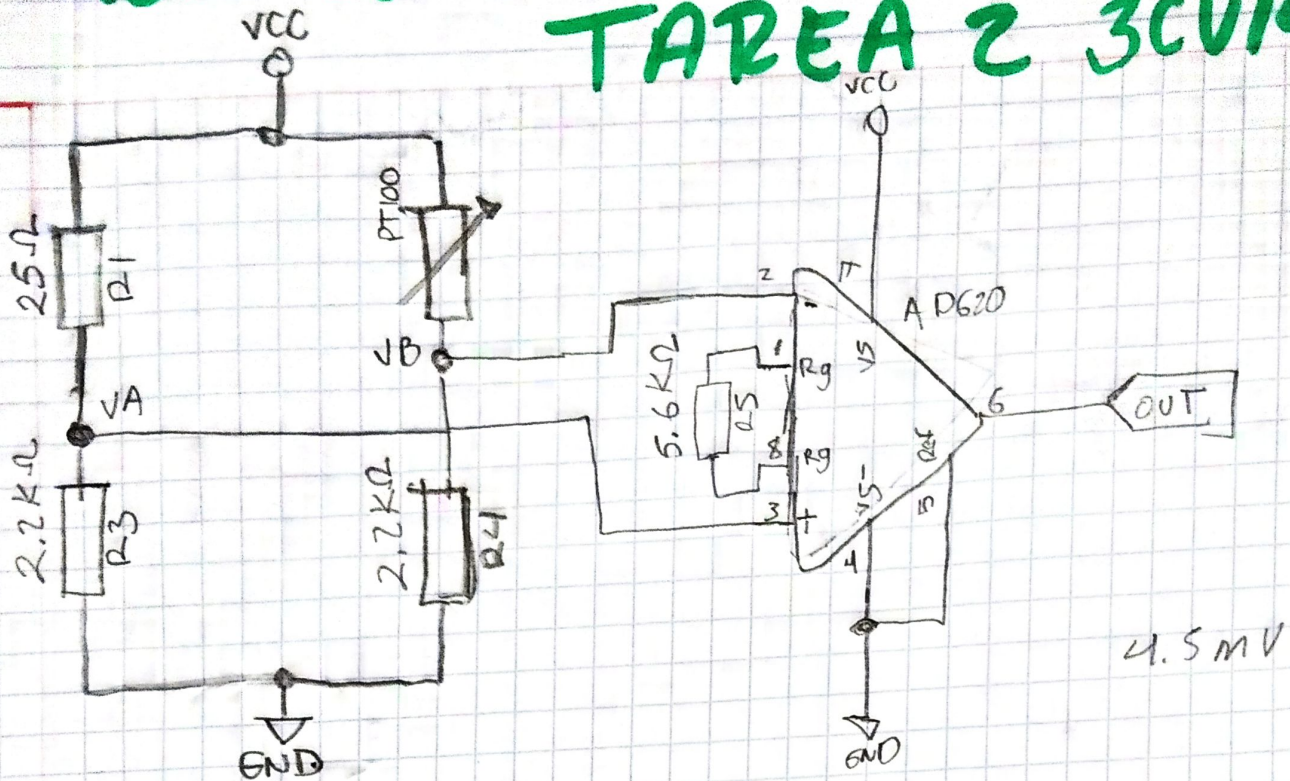


# Mora Guzman Jose Antonio

## TAREA 2 3CV14



$$R_T = 125 + 0.25(T)$$

Sensor PT100

$$T_0 = \text{Lim Inf} \Rightarrow T_0 = 0^\circ\text{C}$$

$$\text{Lim Inf} = 100\Omega = R_T$$

$$T = 125 - \frac{R_T}{0.25} = 125 - \frac{100}{0.25}$$

$$T = 525^\circ\text{C} \rightarrow \text{Lim Sup}$$

$$T = \begin{cases} 0^\circ\text{C} \rightarrow \text{Lim Inf} \\ 525^\circ\text{C} \rightarrow \text{Lim Sup} \end{cases}$$

$$R_T = 100[1 + 0.00385(525)]$$

$$R_{T \text{ sup}} = 302.125\Omega$$

$$I = \frac{5V}{R_4 + R_5} = 2.2\text{mA}$$

$$V_A = \frac{1}{\frac{1}{302.125} + \frac{1}{2.2k}} \times 2.2\text{mA}$$

$$V_A = 0.584V //$$

$$V_B = \frac{1}{\frac{1}{100} + \frac{1}{2.2k}} \times 2.2\text{mA}$$

$$V_B = 0.21V //$$

$$V_{AB \text{ max}} = 0.374V //$$

$$A_V = \frac{V_{\text{sat L}}}{V_{AB \text{ max}}} = \frac{5}{0.374}$$

$$A_V = 13.36V //$$